杭州电子科技大学学生考试卷(A)卷

考试课程	计算机组成原理	考试日期 2016年6月25日			成 绩		
课程号	A0507030	教师号		任课教师姓名			
考生姓名		学号 (8 位)		年级		专业	

题号	_	=	三	四	五	附加题	总分
分数	24	5	15	26	30	12	112
得分							

所有试题均做在答题纸上, 否则不计分!

答题纸

一、单项选择题(共24分,每小题1.5分)

1	2	3	4	5	6	7	8
С	D	С	В	Α	С	С	D
9	10	11	12	13	14	15	16
Α	С	D	D	D	Α	С	Α

二、判断题(5分,每空1分,对的打√,错的打×)

17 18		19	20	21		
√	×	×	×	×		

三、简答题(15分,每题5分)

22、

大概说明 RISC 和 CISC 的不同之处, +3 分;

说出 Intel 微处理器虽属于 CISC, 但是借鉴了很多 RISC 的技术, 等等, +2 分

23、

按照存储介质,可以分为磁性、半导体和光介质存储器;按照存取方式可以分为随机存取存储器、顺序存储存储器;按照信息的可保存性,可以分为永久性存储器和易失性存储器,按照在计算机中系统中的作用可以分为主存和辅存;+3分

内存属于: 半导体存储器、随机存取存储器、易失性存储器(RAM)或者永久性存储器(ROM)、 主存; +1分

硬盘属于:磁性存储器、顺序存储存储器、永久性存储器、辅存。+1分

24、

是根据微操作控制信号的产生方式(也可以说是根据操作控制信号形成部件的电路结构)区分的,微程序控制器中,微操作控制信号从控制存储器读出,而硬布线控制器由组合逻辑电路即时产生。(+2)

微程序控制器中,指令的修改和扩充比较容易;硬布线控制器的执行速度比较快。(+3分)

四、计算题(26分)

25、(8分)

X: 00001 1.01110

Y: 00011 0.10011

(1) 对阶:

X: 00011 1.1101110

Y: 00011 0.10011

(2) 尾数相加:

1.11011 10

+ 0.10011

0.01110 10

(3) 结果规格化:

左规一位,阶码-1

0.11101 0 阶码为 00010

(4) 舍入:

舍去 0, 结果为: X+Y: 00010 0.11101

26、(3分)

若每次访问内存需要插入 1 个等待节拍周期,又一条指令需要访问内存 2 次,则一条指令需要 6+2=8 个节拍周期,由此得:平均执行一条指令的时间 =20ns×8=160ns,则计算机的执行速度为 109/160=6. 25MIPS

27、(3分)

 $10 \times 90\% + 100 \times 10\% = 19$ ns;

e=10/19=52.6%

或者

 $10 \times 90\% + (100 + 10) \times 10\% = 20$ ns:

e=10/20=50%

28、(4分)

主存地址一般被划分为高位标记、Cache 组地址、块内地址三个字段。(+1 分)

块内地址: 4位; (+1分) Cache 组地址: 8位(+1分) 高位标记: 21位(+1分)

29、(8分)

(1) MOV 指令 (06H) -> R1, 直接寻址, (R1) =11H (+4分)

(2) ADD 指令 R1+07H ->R1 立即数寻址, (R1) =18H (+4分)

五、综合设计题(30分)


30、(12 分)

31、 or 32、(18 分+12 分, 请注明选作哪一题)

31、

- (1) 控制字段 25 位,判别测试字段 2 位,下址字段 7 位,则微指令字长 25+2+7=34 位; 控存容量=2⁷×34 位;
- (2) MEMR#, $B\rightarrow IR$
- (3) 该指令有 2 个字节,第一字节为操作码和寻址方式码,第二字节为相对偏移量 Disp; (2 分); 该条指令的功能为转移指令: PC+Disp→PC (2 分), 寻址方式为相对寻址 (1 分)。

(4)

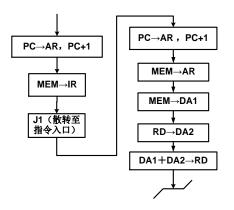

32、

(1) 单周期 CPU (1分);

因为部件之间并没有锁存器,不能将操作结果暂存到下一个 CPU 周期(1分)

- (2) 因为是单周期 CPU,在一个 CPU 周期中既需要取指令又需要存取数据,而存储器不能同时进行两个操作,所以需要两个 (1分); 哈佛结构 (1分)
- (3) 写出核心指令集各条指令的格式类型填入表 3; (对一个给 0.5 分, 最多 3 分)
- (4) 选择下面任意 2 条指令,写出其 16 进制编码;(4 分)
 - ① nor \$7,\$8,\$9 000000_01000_01001_00111_00000_100111B=01093827H

 - ④ j 0x556677 000010_00_0101_0101_0110_0110_0111_0111B=08556677H 评分标准:如果 rs、rt、rd 编码位置搞错,总共扣 1 分;其他二进制编码小错误可以酌情扣 0.5;如果格式都选错,则不给分。

只需做 2 小题; 多做选择扣分少的计分;

(5) 选择任意两条指令,将其数据通路对应的控制信号之值填入表 3; (4分)

酌情给分;

只需做 2 小题; 多做选择扣分少的计分;

(6) 选择任意一条指令,描述其指令执行过程;(3分)

酌情给分;

只需做1小题;多做选择扣分少的计分;

(7) (附加题)(+5分)

不能实现,可以设计 ALU 多一个功能:即比较器功能,小于置位 其他阐述合理、设计有效的,也可给分。

(8) (附加题)(+8分)

不能实现,可以在 ALU 的 A 口输入端添加一个多路选择器,控制信号为 rs_shm_s, =0,选择 rs 送 ALU 的 A 口,=1选择指令的 shamt 字段; 其他阐述合理、设计有效的,也可给分。

表 3 指令格式与控制信号表

指令	w_r_s	imm_s	rt_imm_s	wr_data_s	ALU_OP	Write_Reg	Mem_Write	PC_s	指令 格式
nor	00		0	00	011	1	0	00	R
sllv	00		0	00	100	1	0	00	R
andi	01		1	00	010	1	0	00	I
beq	_	_	0	_	001	0	0	00、 10	I
lw	01	1	1	01	000	1	0	00	I
sw		1	1		000	1	0	00	I
j		_	_	_	_	1	0	11	J